



Curso de Engenharia da Computação - Disciplina: Eletrônica Analógica e Digital

André Luis de Sousa Santos

Rafael Reis Alves

Professor orientador: Daniel Guetter

São Paulo

2025

1. INTRODUÇÃO

O circuito foi desenvolvido com o intuito de compreender a conversão de energia elétrica e o funcionamento de cada etapa do processo de retificação, filtragem e estabilização da tensão.

2. OBJETIVO

Montar uma fonte de alimentação no simulador de circuitos online Falstad Circuit Simulator, escrevendo um relatório que descreva as etapas e os resultados

3. DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO

Montar uma fonte de alimentação no simulador de circuitos online Falstad Circuit Simulator, escrevendo um relatório que descreva as etapas e os resultados.


3.1. Funcionamento e Processo de Montagem do circuito

Foi desenvolvido um circuito de fonte completo, composto por uma entrada CA conectada a um transformador, seguida por um sistema retificador, um filtro capacitivo, por fim, um regulador de tensão na saída. Cada parte do circuito foi montada da seguinte forma:

3.1.1. Entrada da Corrente Alternada (CA)

Foi inserido no sistema uma fonte de alimentação de corrente alternada em 110V e 50Hz. Essa alimentação emite uma onda senoidal, alternando entre polaridades positivas e negativas, como mostrado no gráfico com amplitude máxima de 110V (conforme imagem 1).

Imagem 1: Entrada corrente alternada

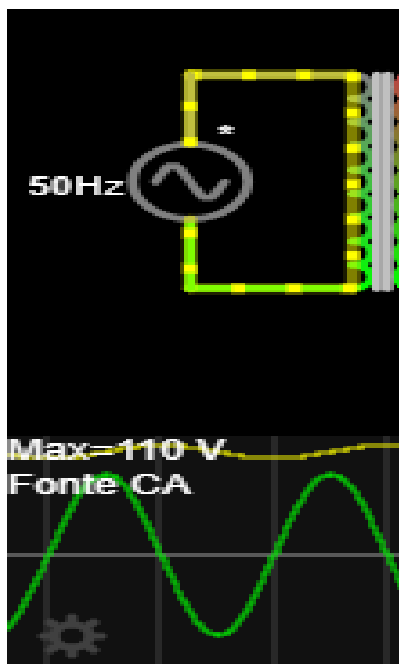


3.1.2. Transformador.

Depois da entrada CA, foi adicionado um transformador com proporção 6:1, que ajusta a tensão para um nível mais baixo ou mais alto, dependendo da necessidade. Neste caso, o transformador reduz a tensão, o que é indicado pela menor amplitude da onda após o transformador (cerca de 18V de pico).

Conforme a imagem 2 observamos que a razão (N_1/N_2) está configurada como 6, ou seja, para cada 6 espiras no enrolamento primário, existe 1 espira no secundário. Essa proporção implica que a tensão de saída será 6 vezes menor que a tensão de entrada. Por exemplo, se a entrada for 110V (RMS), a saída será aproximadamente 18V (RMS), considerando uma forma de onda senoidal. Esse rebaixamento de tensão é essencial para alimentar circuitos de baixa tensão com segurança.

Imagem 2: Características do transformador

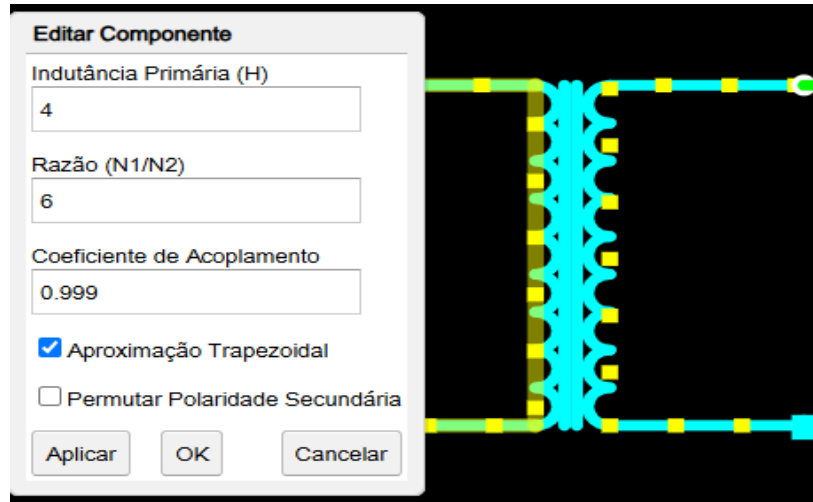


3.1.3. Ponte Retificadora

Após o transformador, a tensão CA passa por uma ponte retificadora com quatro diodos ligados formando um quadrado, que realiza a retificação de onda completa. Isso significa que ela inverte os semiciclos negativos da onda senoidal, deixando toda a tensão no lado positivo.

Os diodos atuam em pares: dois conduzem durante o semiciclo positivo e os outros dois durante o negativo, direcionando a corrente sempre no mesmo sentido na saída. Assim, a ponte transforma a corrente alternada (CA) em pulsos de corrente contínua (CC).


Imagem 3: Ponte retificadora

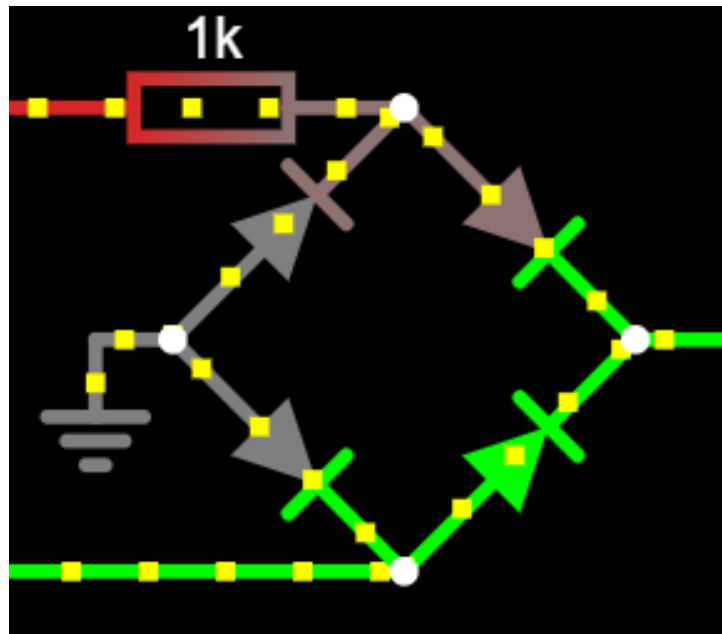

3.1.4. Capacitor

Após a ponte retificadora com diodos, a saída ainda apresenta oscilações e por isso é necessário inserir um capacitor, que tem a função de filtrar e suavizar a tensão, amortecendo a linha senoidal, tornando-a mais próxima de uma corrente contínua. Ele carrega durante os picos de tensão e descarrega quando a tensão cai, ajudando a manter uma tensão média mais constante.


Imagem 4: Capacitor do circuito

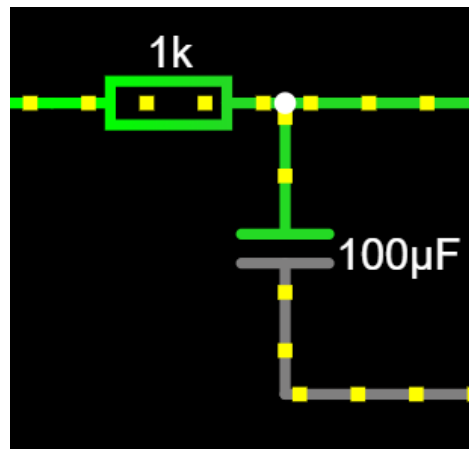

3.1.5. Regulador de tensão

Para nosso regulador de tensão usamos uma combinação de resistor e um diodo zener e um capacitor que ajuda a regular a tensão deixando ela mais estável. O diodo zener mantém uma tensão constante nos terminais dele, o resistor controla a corrente que passa pelo zener e o capacitor, após isso o zener ajuda a manter a estabilidade da tensão, reduzindo ainda mais a ondulação da senoidal.


Imagem 5: Regulador de tensão no circuito

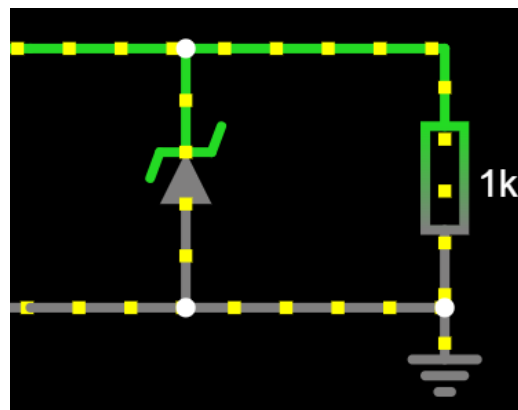

3.2. Saída da Corrente Contínua

Por fim, a saída passa por uma resistência, onde a tensão final é medida. No gráfico o sinal é praticamente contínuo com pulsos bem reduzidos, embora esse sinal tenha uma pequena queda de milésimos que faz com que ele não tenha uma ondulação totalmente reta, ainda assim é uma queda muito baixa, tudo isso graças a filtragem e regulação.

Imagem 6: Gráfico da corrente na saída com uma queda

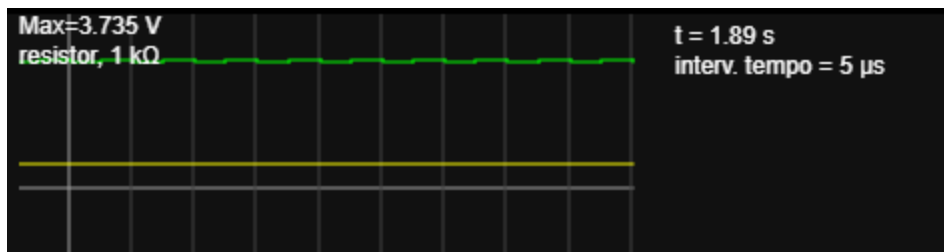


4. RESULTADOS

4.1. Resultado do circuito

O circuito teve êxito em sua proposta, podendo entregar uma tensão contínua na saída, o que confirma o funcionamento correto de todas as etapas. A corrente, inicialmente alternada, foi transformada em contínua por meio da combinação entre transformador, retificador, filtro e regulador, validando a eficiência do circuito.


Imagem 7: Circuito completo da alimentação de uma fonte.

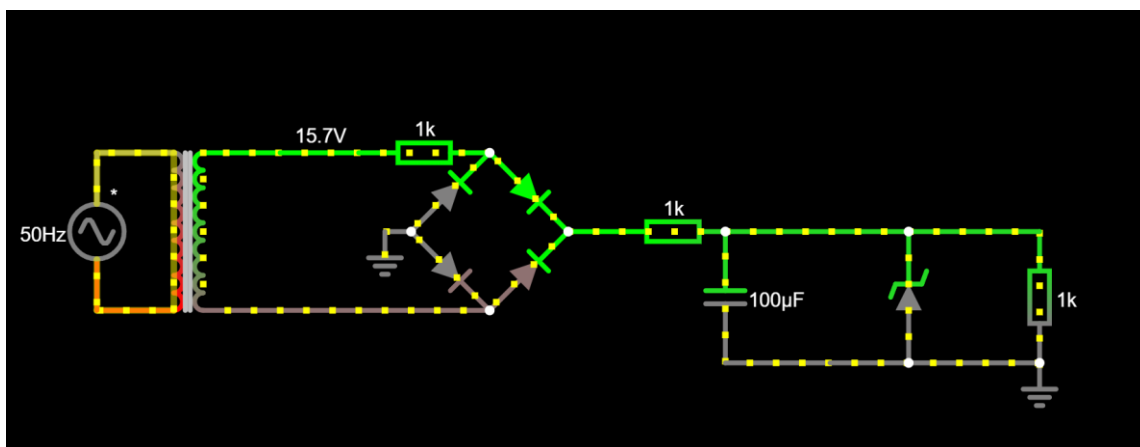

4.2. Formas de onda


4.2.1. Forma de onda da entrada CA

Imagem 8: Onda na entrada da corrente alternada

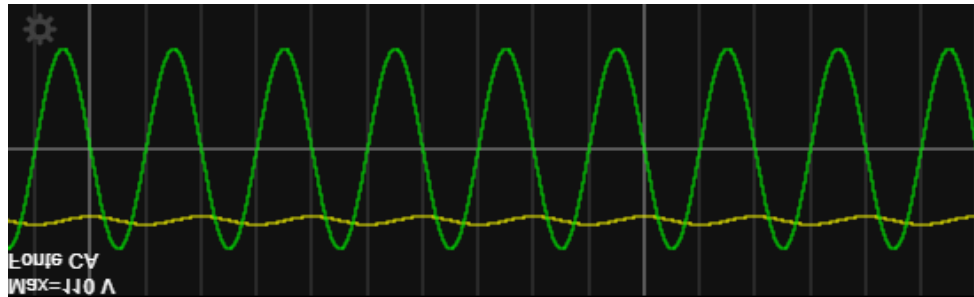


4.2.2. - Forma de onda após o retificador

Imagem 9: Onda após ponte retificadora

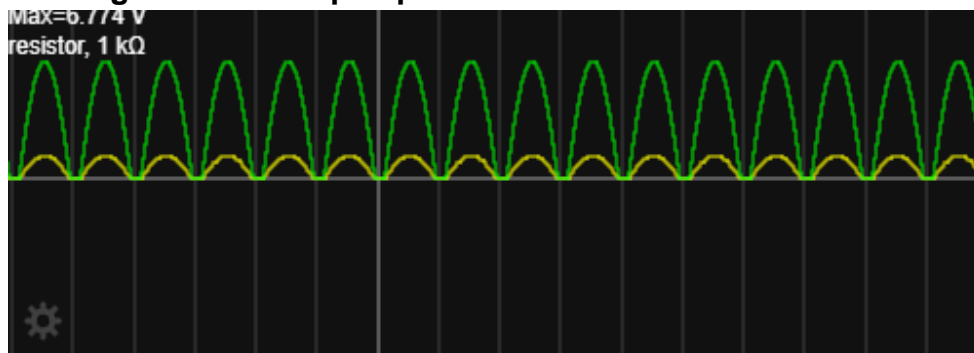


4.2.3. - Forma de onda após o filtro

Imagem 10: Onda após capacitor

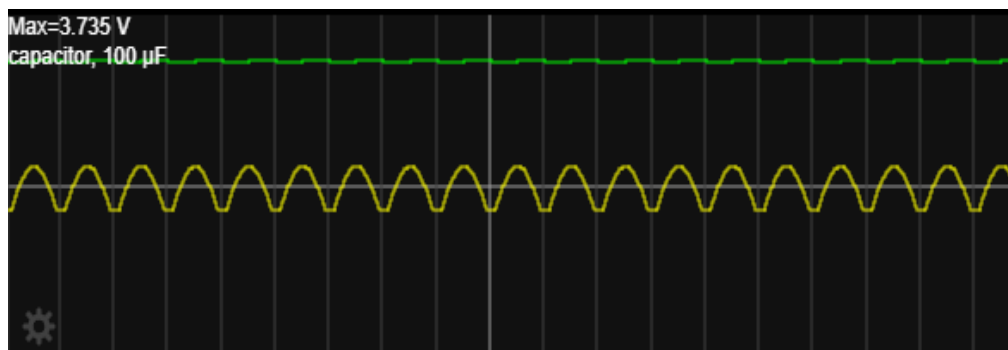

4.2.4. Forma de onda na saída da corrente alternada em corrente contínua

Imagem 11: Onda na saída da corrente contínua.

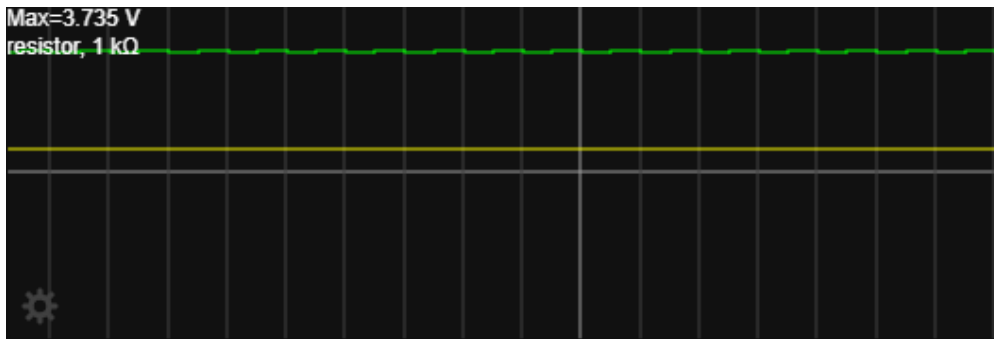

5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

1. Simulador Falstad Circuit Simulator
2. Fonte de alimentação CA (Simulado)
3. Transformador (Simulado) com razão de 6:1
4. Diodo 1N5711 Schottky

Tabela 1: Características do Diodo 1N5711 Schottky

Parâmetro	Valor
Tipo	Diodo Schottky de sinal rápido
Tensão de ruptura reversa (VR)	70 V
Tensão direta (VF)	1,0 V máx. @ 15 mA
Corrente direta contínua (IF)	15 mA (200 mA pico)
Corrente de fuga reversa (IR)	200 nA máx. @ 50 V
Tempo de recuperação reversa	< 1 ns
Capacitância de junção (Cj)	2 pF máx. @ 0 V
Aplicações	Alta frequência, detecção, retificação de sinal

5. Capacitor Eletrolítico 100 μ F / 16V

Tabela 2: Características do Capacitor Eletrolítico 100 μ F / 16V

Parâmetro	Valor Típico
Capacitância	100 μ F
Tensão máxima de operação	16 V
Tensão de ruptura	Cerca de 20 V a 25 V (máx. tolerada)
Tensão de trabalho nominal	16 V
Tensão de corte (mínima)	~1 V (abaixo disso, quase não conduz)
Tolerância de capacitância	$\pm 20\%$
Temperatura de operação	-40°C a +85°C (às vezes até 105°C)
Corrente de fuga	$\approx 0,01CV$ ou 3 μ A (o que for maior)

Impedância (100 kHz)	~0.5 a 1.5 Ω
Tipo	Eletrolítico de alumínio radial

6. Diodo Zener de 5,6 V e 1W | 1N 4734, DO-41

Tabela 3: Características do diodo 1N5711 Schottky

Parâmetro	Valor
Part Number	1N4738A
Encapsulamento	DO-41
Tensão Zener (Vz)	8,2 V (mín: 7,79 V / máx: 8,61 V)
Tolerância de Tensão	$\pm 5\%$
Corrente de Teste (Iz)	31 mA
Impedância Zener (ZZ)	4,5 Ω @ 31 mA
Corrente de Pico (Izsm)	550 mA (não repetitiva)
Corrente de Fuga (IR)	10 μ A @ 6 V
Corrente de Saturação (Isat)	0,171 μA
Potência Máxima Dissipada	1 W
Temperatura de Operação	-65 °C a +200 °C

6. REFERENCIAS

CDI-DIODE. Datasheet do diodo 1N5711. Disponível em:
<https://www.alldatasheetpt.com/datasheet-pdf/view/57434/CDI-DIODE/1N5711.html>. Acesso em: 17 abr. 2025.

HITANO ENTERPRISE CORP. RESISTORS CR12-25 – Carbon Film Resistors CR/FCR Series. Disponível em:
<https://cdn.awsli.com.br/945/945993/arquivos/RESISTORS-CR12-25.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2025.

RYNDACK COMPONENTES. 1N4734A Diodo Zener 5,6V 1W. Disponível em: <https://www.ryndackcomponentes.com.br/1n4734a-diodo-zener-5-6v-5v6-1w.html>. Acesso em: 17 abr. 2025.

SARAVATI. Capacitor eletrolítico 100uF / 16V. Disponível em:
<https://www.saravati.com.br/capacitor-eletrolitico-100uf-16v.html>. Acesso em: 17 abr. 2025.

Texto do circuito

\$ 1 0.000005 12.050203812241895 46 5 43 5e-11

T -64 208 48 304 0 4 0.16666666666666666 1.3189893389215668
0.0003331844913352245 0.999

v -64 304 -64 208 0 1 50 110 0 0 0.5

w 48 208 96 208 2

w 48 304 176 304 0

r 96 208 176 208 0 1000

w 256 256 224 256 0

d 176 304 224 256 2 1N5711

d 176 208 224 256 2 1N5711

d 128 256 176 304 2 1N5711

d 128 256 176 208 2 1N5711

w 128 256 112 256 0

g 112 256 112 272 0 0

r 256 256 320 256 0 1000

c 320 256 320 336 4 0.00009999999999999999 3.7113546443556413 0.001 0

w 320 256 384 256 0

r 512 256 512 336 0 1000

w 320 336 384 336 0

w -224 384 -256 384 0

w -304 384 -256 384 0

w -336 384 -384 384 0

w -320 496 -384 496 0

w -256 496 -320 496 0

34 zener-5.6 1 1.7143528192810002e-7 0 0.022335144771066684 5.6 1

z 432 336 432 256 2 zener-5.6

r -256 384 -256 448 0 300

t -320 448 -320 384 0 1 -4.6e-322 2.01048467035e-312 100 default

w -256 448 -320 448 0

r -384 384 -384 496 0 1000

g -256 496 -256 512 0 0

w 384 256 432 256 0

w 384 336 432 336 0

w 432 256 512 256 0

w 432 336 512 336 0

g 512 336 512 352 0 0

o 1 64 0 4099 320 1.6 0 2 1 3

o 4 64 0 4099 10 0.0125 1 2 4 3

o 12 64 0 4099 10 0.0125 2 2 12 3

o 15 64 0 4099 5 0.00625 3 2 15 3